

Tema 10: Diseño de un CPU multicycle y Microprogramación

Arquitectura de Computadoras

Ing. Nicolás Majorel Padilla (npadilla@herrera.unt.edu.ar)

<http://microprocesadores.unt.edu.ar/arqcom/>

Temas que veremos

- ▶ Ideas básicas de diseño multiciclo.
- ▶ Camino de datos.
- ▶ Unidad de Control.
 - ▶ Diseño mediante una MEF.
 - ▶ Implementación mediante ROM.
 - ▶ Implementación de MEF con secuenciador.
 - ▶ ROM de microcódigo (firmware).
- ▶ Implicancias y conclusiones.
- ▶ Manejo de interrupciones/excepciones.

Lectura recomendada

- ▶ Computer Organization and Design, RISC-V Edition (2da ed, 2021):
 - ▶ Sección 4.5: *A Multicycle Implementation*
 - ▶ Sección C.3: *Implementing Finite-State Machine Control*
 - ▶ Sección C.4: *Implementing the Next-State Function with a Sequencer*
 - ▶ Sección C.5: *Translating a Microprogram to Hardware*
 - ▶ Sección C.6: *Concluding Remarks*

Recapitulación

- ▶ Empezamos diseñando un procesador de ciclo único.
 - ▶ Control simple, combinacional.
 - ▶ Camino de datos sin escatimar recursos. Alto costo.
 - ▶ Duración del ciclo larga, determinado por la instrucción más larga.
 - ▶ Castigamos a todas por culpa de la más lenta.
- ▶ Luego hicimos un diseño en pipeline.
 - ▶ Para mejorar la performance.
 - ▶ Conocimos los riesgos, que nos limitan esa mejora.
- ▶ Después vimos muchas técnicas para aumentar al máximo posible la performance.
 - ▶ Siempre agregando complejidad y aumentando el costo.


Recapitulación

- ▶ *¿Y si no todo fuera una cuestión de performance?*
- ▶ Algunos diseños de procesadores no buscan maximizar la performance.
 - ▶ Pueden buscar minimizar el costo, o el consumo de energía.
 - ▶ Por ejemplo, en sistemas embebidos.
 - ▶ Objetivos distintos necesitan criterios de diseño distintos.
 - ▶ Y soluciones diferentes.

Multiciclo – Idea básica

- ▶ Dividir las instrucciones en múltiples “pasos” modulares.
 - ▶ Igual que hicimos con el diseño en pipeline.
- ▶ Cualquier instrucción se forma mediante la **combinación** de estos pasos.
 - ▶ En **distinta cantidad de ciclos**, según la instrucción.
- ▶ Cada “paso” se ejecuta en un ciclo T pequeño.
 - ▶ Balanceado, similar al diseño en pipeline.
 - ▶ En cada “paso” se utiliza sólo una unidad funcional.
 - ▶ La duración del ciclo T dependerá de la duración del “paso” más lento.
- ▶ **Reutilización de recursos** para minimizar costo.
 - ▶ Una única ALU para operaciones Tipo R, para cálculo de la dirección, y para actualizar PC.
 - ▶ Una única unidad de memoria para datos e instrucciones.
- ▶ Necesita de registros adicionales.
 - ▶ Para almacenar valores intermedios a utilizarse en el ciclo siguiente.

Camino de datos

 

- ▶ Se agregan 5 registros (IR, MDR, A, B, ALUOut) y 2 mux y se expande otro mux.
- ▶ Se quitan 2 sumadores y una memoria.
- ▶ No contempla los saltos (todavía).


Pasos de ejecución de las instrucciones

- ▶ ¡Los mismos que vimos en pipeline! IF, ID, EX, ME y WB.
- ▶ Pero ahora cada instrucción **utiliza los que necesita**.
 - ▶ Demorarán entre 3 y 5 ciclos en ejecutarse.
 - ▶ Los 2 primeros pasos son comunes a todas las instrucciones.
- ▶ Describimos los pasos utilizando RTL:

Step name	Action for R-type instructions	Action for memory reference instructions	Action for branches
Instruction fetch	IR $\leq$ Memory[PC] PC $\leq$ PC + 4		
Instruction decode/register fetch	A $\leq$ Reg [IR[19:15]] B $\leq$ Reg [IR[24:20]] ALUOut $\leq$ PC + immediate		
Execution, address computation, branch/jump completion	ALUOut $\leq$ A op B	ALUOut $\leq$ A + immediate	if (A == B) PC $\leq$ ALUOut
Memory access or R-type completion	Reg [IR[11:7]] $\leq$ ALUOut	Load: MDR $\leq$ Memory[ALUOut] or Store: Memory [ALUOut] $\leq$ B	
Memory read completion		Load: Reg[IR[11:7]] $\leq$ MDR	

- ▶ Algunos pasos pueden utilizar dos unidades funcionales, pero lo hacen en paralelo y no secuencialmente.


Camino de datos mult ciclo completo

 

Diseño del Control

- ▶ Se agregaron nuevos multiplexores, que requieren nuevas señales de control.
- ▶ En este caso, las señales de control no dependen únicamente de la instrucción.
 - ▶ Por ejemplo, *¿qué debe hacer la ALU para una instrucción ADD?*
 - ▶ La respuesta sería otra pregunta: *¿en qué ciclo?*
- ▶ Por lo tanto, **el control es secuencial** y no combinacional.
 - ▶ Suelen implementarse mediante una Máquina de Estados Finitos (MEF).


Diagrama MEF de Control

 

- ▶ Para nuestro ejemplo, la MEF tiene 9 estados.
- ▶ Uno por cada “paso” diferente del RTL.
- ▶ En cada estado, **las salidas dependen únicamente del mismo estado.**
- ▶ MEF estilo Moore.
- ▶ Al terminar la ejecución de una instrucción, se vuelve al estado inicial (IF).

Implementación tradicional de una MEF

 - ▶ Recibe como entradas los bits del opcode y los del estado actual.
 - ▶ Para codificar 9 estados se necesitan 4 bits.
 - ▶ Y un registro que indique el estado actual.
- ▶ La lógica de control determina las señales para el camino de datos y para el próximo estado.



Transición de estados

- ▶ Observando la MEF, notamos que tres estados pasan **siempre** al siguiente.
- ▶ Cuatro estados vuelven **siempre** al 0.
- ▶ Y solamente dos estados tienen bifurcaciones que dependen de la instrucción.
- ▶ Podemos construir una tabla como la siguiente:

Output	Current states	Op
NextState0	state4 + state5 + state7 + state8	
NextState1	state0	
NextState2	state1	(Op = 'lw') + (Op = 'sw')
NextState3	state2	(Op = 'lw')
NextState4	state3	
NextState5	state2	(Op = 'sw')
NextState6	state1	(Op = 'R-type')
NextState7	state6	
NextState8	state1	(Op = 'beq')

Implementación con una ROM

- ▶ Posiblemente sea la implementación más simple.
- ▶ Entradas: 7 bits de opcode + 4 para el estado = 11 en total.
 - ▶ Permite hasta $2^{11} = 2048$ direcciones diferentes.
 - ▶ Cada dirección representa un estado de la MEF.
- ▶ Salidas: 16 para el camino de datos + 4 para el estado = 20 en total.
- ▶ Tamaño total: $2^{11} * 20 = 40\text{Kbits}$
 - ▶ Tamaño poco usual.
 - ▶ No tiene en cuenta las condiciones de indiferencia.
 - ▶ Si tuviésemos más instrucciones, aumentan las salidas.

Implementación con ROM mejorada

- ▶ Como se dijo anteriormente, la MEF es de tipo Moore.
 - ▶ Las señales de salida dependen únicamente del estado actual.
- ▶ Es posible dividir la ROM anterior en dos:
 - ▶ ROM1: 4 bits de entrada producen 16 bits de salida.
 - ▶ El estado actual genera las señales de control.
 - ▶ ROM2: 11 bits de entrada producen 4 bits de salida.
 - ▶ El estado actual + el opcode determinan el estado siguiente.
 - ▶ Tamaño total = $2^4 * 16 + 2^{11} * 4 = 8,25$ Kbits.
 - ▶ Mucho más eficiente.


Implementación con ROM mejorada

- ▶ Sin embargo, sigue teniendo múltiples direcciones que no se necesitan, o redundantes.
 - ▶ Por ejemplo, habrá 128 direcciones que indiquen que del estado 0 se pasa al estado 1.
- ▶ ROM2 contiene las señales para determinar el próximo estado.
 - ▶ Consume la mayor cantidad de celdas (casi 97% del total).
 - ▶ Sin embargo, en general, las transiciones de estado son simples:
 - ▶ Mayoría de veces se pasa al siguiente, o al inicial.

Microprogramación – Idea principal

- ▶ A las salidas de la ROM1 las llamamos **microinstrucciones**.
 - ▶ Son las señales de control para el camino de datos.
 - ▶ Cada estado de la MEF representa una microinstrucción.
- ▶ A la ROM2 la reemplazamos por un circuito denominado **secuenciador**:
 - ▶ Un registro que mantiene el estado actual.
 - ▶ Un sumador que incrementa en 1 el estado.
 - ▶ Una lógica para determinar el próximo estado.
 - ▶ Las señales de control para esta lógica deben estar en la microinstrucción.

Implementación de MEF con Secuenciador

 


► La lógica para determinar el próximo estado:

- Los estados 0, 3 y 6 pasan al siguiente (+1).
- Los estados 4, 5, 7 y 8 vuelven al estado 0.
- Del estado 1 se puede pasar al 2, 6 u 8 (dependiendo del opcode).
- Del estado 2 se puede pasar al 3 o 5 (dependiendo del opcode).

Detalle del Secuenciador

 - ▶ La lógica para determinar el próximo estado se implementa simplemente con un multiplexor.
- ▶ Agregamos dos ROM muy pequeñas para los casos en los que haya bifurcaciones en la MEF.



Dispatch ROM 1		
Op	Opcode name	Value
000000	R-format	0110
000010	jmp	1001
000100	beq	1000
100011	lw	0010
101011	sw	0010

Dispatch ROM 2		
Op	Opcode name	Value
100011	lw	0011
101011	sw	0101

Contenido de la ROM1

- ▶ A las salidas de control para el camino de datos se le agregan las salidas de control para el secuenciador (2 bits).
- ▶ Cada fila representa un estado.

State number	Control word bits 17–2	Control word bits 1–0
0	10010100000001000	11
1	00000000000011000	01
2	00000000000010100	10
3	00110000000000000	11
4	00000010000000010	00
5	00101000000000000	00
6	0000000001000100	11
7	00000000000000011	00
8	0100000010100100	00

- ▶ Tamaño total = $2^4 \cdot 18$ (ROM1) + $2^7 \cdot 4 \cdot 2$ (ROMs despacho) = 1,28 Kbits
- ▶ Versus 8,25 Kbit de la versión anterior, y 40 Kbit de la primera.

Microprogramación – Definición

- ▶ Un programa es una secuencia de instrucciones, que indica qué hacer con datos y cómo sigue la secuencia.
- ▶ En la ROM1 las salidas indican al camino de datos qué hacer, y cómo sigue la secuencia.
 - ▶ Entonces cada línea de la ROM1 se denomina microinstrucción.
 - ▶ El contenido de la ROM1 se denomina **microprograma** o **microcódigo**. También denominado **firmware**.
 - ▶ El registro de estado que apunta a la próxima microinstrucción se le llama microPC.
 - ▶ Se puede definir un microensamblador, un formato de las microinstrucciones, etc, etc.

Microprogramación – Implicancias

- ▶ Cada instrucción del programa se mapea en una secuencia de microinstrucciones.
- ▶ Las microinstrucciones manejan señales de control, mientras que las instrucciones manejan datos.
- ▶ Las microinstrucciones son fijas.
 - ▶ Las instrucciones pueden cambiar entre cada programa.
 - ▶ Cambiar las microinstrucciones implica cambiar la ROM de microcódigo, cambiar el firmware.
 - ▶ Se hace para corregir bugs, o ampliar el ISA.
 - ▶ O para hacer que una máquina se comporte como otra (emulación).
 - ▶ Es muy fácil agregar nuevas instrucciones, más complejas, como combinación de microinstrucciones.
 - ▶ ISA incremental, tipo CISC.

Manejo de Interrupciones/Excepciones

- ▶ Al igual que con el diseño en pipeline, también se debe proveer soporte para el manejo de interrupciones y excepciones.
- ▶ En la MEF de control se agregan estados.
 - ▶ Bifurcaciones en los estados que puedan generar excepciones, hacia nuevos estados que guarden el PC y la causa.
 - ▶ Y luego otro estado que cargue PC con la dirección del manejador de excepciones.
- ▶ Siempre hay que tener en cuenta que las instrucciones con problemas no modifiquen los registros ni memoria.

Microprogramación – Conclusiones

- ▶ Es un diseño de control relativamente sencillo.
- ▶ Es muy flexible.
 - ▶ Permite hacer modificaciones con el tiempo.
- ▶ Permite implementar instrucciones muy poderosas.
 - ▶ Pero vimos que no se las prefiere.
- ▶ Facilita tener distintos ISA en una misma máquina.
- ▶ Facilita la compatibilidad.
 - ▶ Distintas máquinas con el mismo firmware.

Microprogramación – Conclusiones

- ▶ Tienen peor performance que máquinas RISC, pero...
 - ▶ Si se pudieran ejecutar instrucciones en un único ciclo de reloj, como las microinstrucciones.
 - ▶ Si se pudieran escribir programas que produzcan microinstrucciones.
 - ▶ Si la mayoría de los programas usara instrucciones simples, como las microinstrucciones.
 - ▶ Si el microcódigo pudiera guardarse en RAM y no en ROM.
- ▶ *¿Por qué no se hace que directamente esté compuesto por microinstrucciones?*
 - ▶ Sí se hace, y es una inspiración para el diseño RISC que vimos en los temas anteriores.

Resumen final

- ▶ Nuevo estilo de diseño: reutilizando recursos.
 - ▶ Se agregan registros de almacenamiento temporal entre ciclos (IR, MDR, etc.).
- ▶ Instrucciones de duración variable, en ciclos.
 - ▶ Se dividen en “pasos”, y se usan los que se necesitan.
 - ▶ Duración del ciclo determinado por el “paso” más lento.
- ▶ Control secuencial, no combinacional.
 - ▶ Especificado mediante una MEF de 9 estados.
 - ▶ Las señales de control dependen únicamente del estado.
 - ▶ Implementado con dos ROM. Poco eficiente.

Resumen final

- ▶ El control es la parte más difícil del diseño de un procesador multiciclo.
- ▶ Microprogramación es otra manera de implementar una MEF de control, para un diseño de procesador multiciclo.
 - ▶ Cada estado de la MEF es visto como una microinstrucción.
 - ▶ Basada en una ROM que contiene el microprograma y un secuenciador.
 - ▶ Mucho más simple, eficiente y flexible que otras implementaciones basadas en tablas de verdad.
 - ▶ Aún usada actualmente en procesadores cuyo objetivo primordial no es performance.

Agradecimientos

- ▶ Las diapositivas de este tema fueron basadas en las realizadas por el Ing. Daniel Cohen.
- ▶ A su vez inspiradas en las clases del curso CS152 de la Universidad de Berkeley, California, USA.
 - ▶ Realizadas por los Prof. D. A. Patterson, John Lazzaro, Krste Asanovic.